

Q1

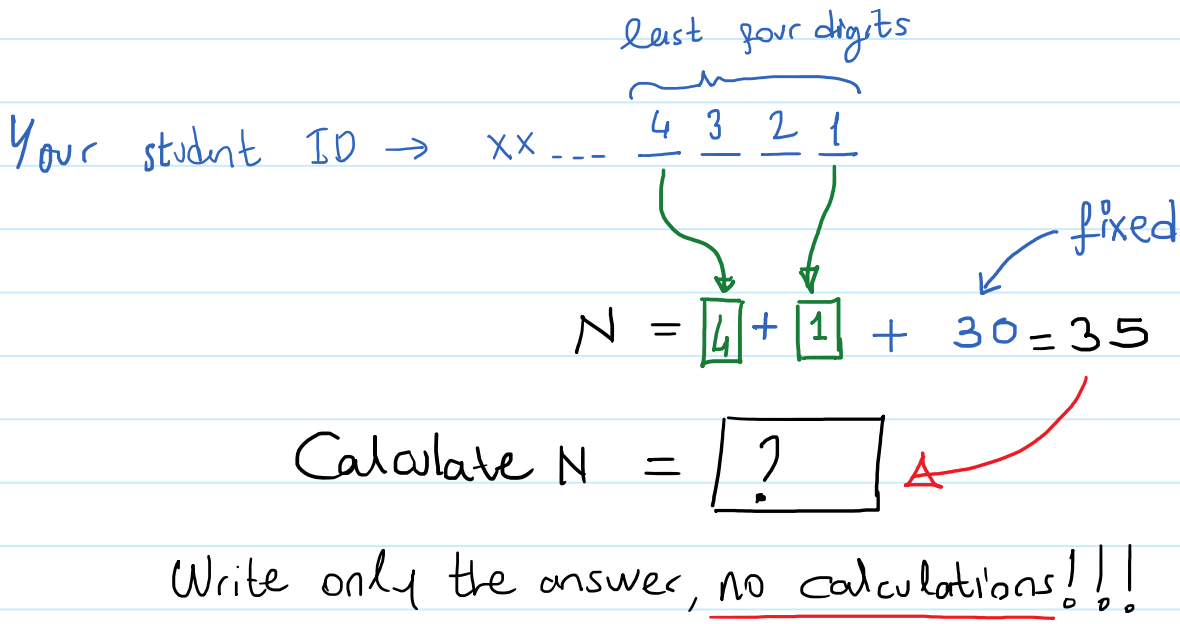

Write only the answer, no calculations!!!

Q2

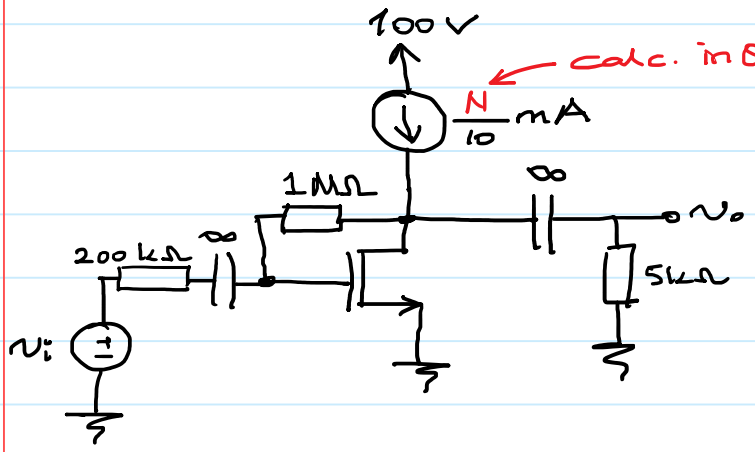


$V_t = 1V$

$k_n = 2mA/V^2$

Do not ignore 1MΩ res.

$g_m = ?\ \left[\frac{mA}{V}\right]$ $\qquad \frac{v_o}{v_i} = ?\ \left[\frac{V}{V}\right]$

Q3

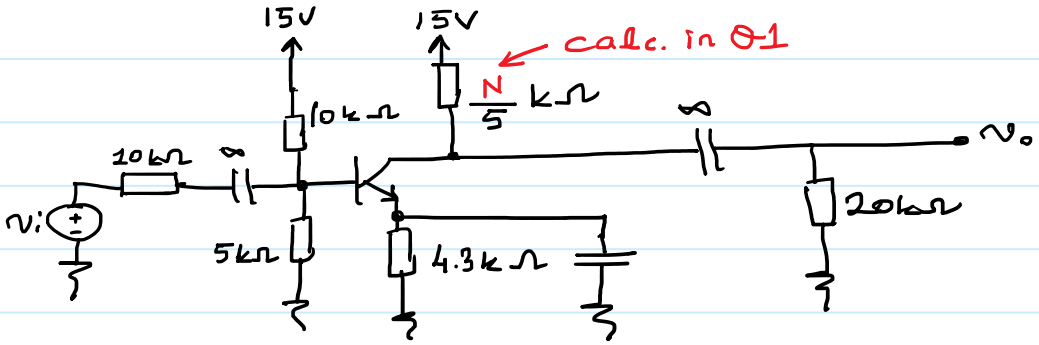

$g_m = ?\ \left[\frac{mA}{V}\right]$ $\qquad \frac{v_o}{v_i} = ?\ \left[\frac{V}{V}\right]$