Q1 (1 pt.)

Student ID → xx... 4 3 2 1 (last four digits)

$$A = \left[(2+1) + 30 \right] = 33$$ (fixed)

$$A = \boxed{\ ?\ }$$


Write only the answer, no calculations!!!

Q2 (2.5 pts)

NMOS operates inactive reg.

$k_n = 2mA/V^2$

$V_T = 1V$

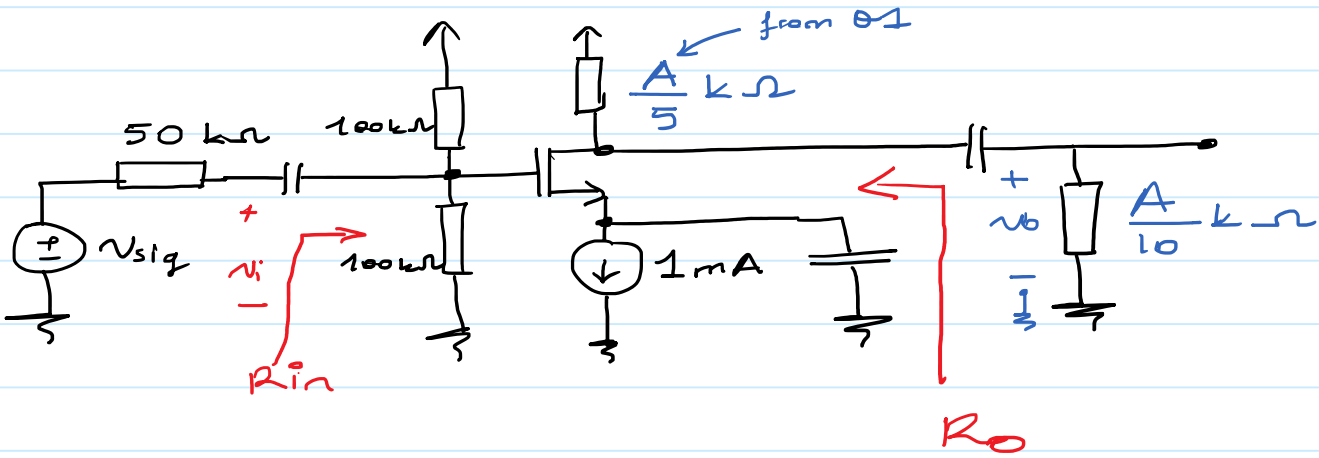

$R_{in} = ?$ [kΩ] (0.5pt)

$R_o = ?$ [kΩ] (0.5pt)

$A_{v_o} = ?$ [V/V] (0.5 pt)


$G_v = ?$ [V/V] (1 pt)

Q3 (2.5 pts)

NMOSs operate inactive reg.

$k_n = 2mA/V^2$

$V_T = 1V$

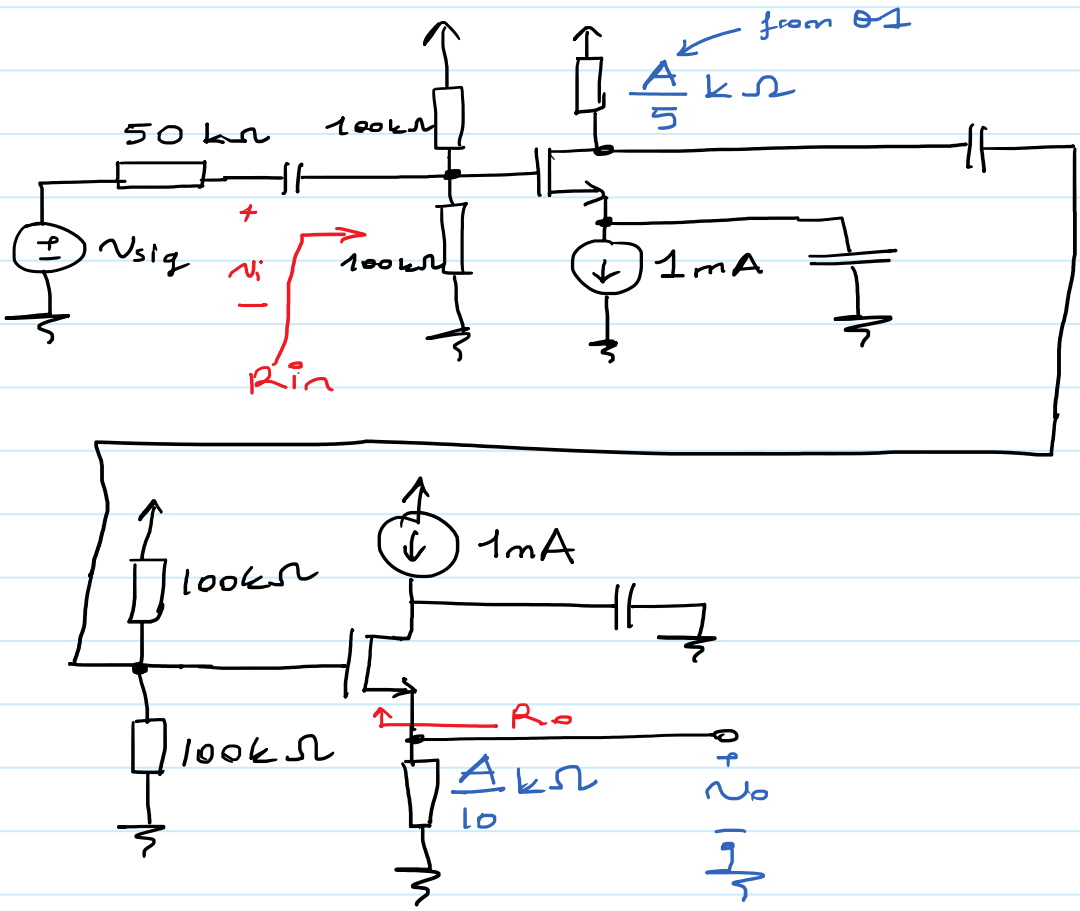

$R_{in} = ?$ [kΩ] (0.5pt)

$R_o = ?$ [kΩ] (0.5pt)

$A_{v_o} = ?$ [V/V] (0.5 pt)

$G_v = ?$ [V/V] (1 pt)