DC Input	V_D(V)	V_R(V)	$I_D = V_R/R$(mA)
0.27	02529	0.0001	
0.42	0.4066	0.0067	
0.52	0.4842	0.0658	
0.69	0.5230	0.1620	
0.801	0.53	0.2473	
0.9023	0.5541	0.3319	
1.003	0.5640	0.4140	
1.217	0.57	0.6180	
1.6	0.6026	0.9548	
2.04	0.6182V	1.4062 V	

The volt given by the source is 2.0053V

Diode	V_D(V)	V_R(V)	$I_D = (V_R/R)$mA
Included 2.0053	0.6180V	1.3820	
Removed	0	0	
Shorted	0.0004	1.9820	

CamScanner ile tarandı

VA	VB	Vy
0	0	0.
0	5	4.2790
5	0	4.3267
5	5	4.3

CamScanner ile tarandı